

בגירות לבתי-ספר על-יסודיים
מועד הבדיקה: קיץ תש"ס, 2000
שם השאלון: 815201
נושאונו באלקטרוניקה ומחשבים
נספח לשאלת 9

אלקטרוניקה ומחשבים

2 י"ל (השלמה ל- 5 י"ל)
(כיתה י"ב)

הוראות לנבחן

א. משך הבדיקה: 3 שעות.

ב. **מבנה השאלון ופתח ההערכה:** בשאלון זה שני פרקים, וביהם חמיש שאלות בלבד, שאלת אחת לפחות מכל פרק. לכל שאלה – 20 נקודות. סך-הכל – 100 נקודות.

ג. **חומר עזר מותר לשימוש:** מחשבון.

ד. **הוראות מיוחדות:**

- .1 ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרה וייריך את מספר השאלות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתיחס לתשובות נוספות.
- .2 אין צורך להעתיק את השאלה שבחורת למחברתך, דהיינו לרשום את מספירה ולהסביר עליה.
- .3 כל תשובה לשאלת חדשה יש להתחיל בעמוד חדש.
- .4 אם לדעתך חסרים נתונים הדורשים לפתרון השאלה, הינך רשאי לקבע אותם, בתנאי שתתמנך את קביעתך.
- .5 בכתיית פתרונות לתרגילים חישוביים, קבלת מרבית הנקודות מותנית בהקפה על השלמת כל המוחלכים הבאים, בסדר שבו הם רשומים:
 - * רישום הנוסחה המתאימה.
 - * הצבה (כל הערכיים ביחידות המתאימות).
 - * חישוב (אפשר באמצעות מחשבון).
 - * רישום התוצאה המתבקשת, ולצדיה יחידות המתאימות. תתקבלנה תוצאות עם דיוק של שתי ספרות ממשמעותיות אחרי הנקודה.
 - * יש ללוות כל פתרון של שאלה בהסביר קצר, בהתאם לניסיות.
- .6 יש להקפיד ולרשום את כל התשובות אך ורק בעט (כדו-רי או נובע), ולא בעיפרונו.
- .7 הקפד לנתח את תשומתיך וסדרת את תרשימייך כהלה. כתוב את תשומתיך בכתב-יד ברור, קרייא ונקי. גם בכך תלויות העריכת תשומתיך.

שאלון זה 9 עמודים ו-18 עמודי נספחין.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר,
אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים אחד.

בהתלה!

השאלות

בשאלוון זה שני פרקים וביהם תשע שאלות. יש להסביר על חמיש שאלות בלבד, שאלה אחת לפחות מכל פרק.

פרק ראשון: אלקטרוניקה תקבילית

ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 1–5 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 1

באיור לשאלה 1 נתון תרשים תמורה של מגבר.


חשב את הגודלים הבאים:

א. הגבר המתנה: $\frac{V_o}{V_s}$

בטא את הגבר המתנה ביחידות דציביל (dB).

ב. הגבר הזרם: $\frac{I_o}{I_i}$

ג. הגבר ההספק: $\frac{P_o}{P_s}$

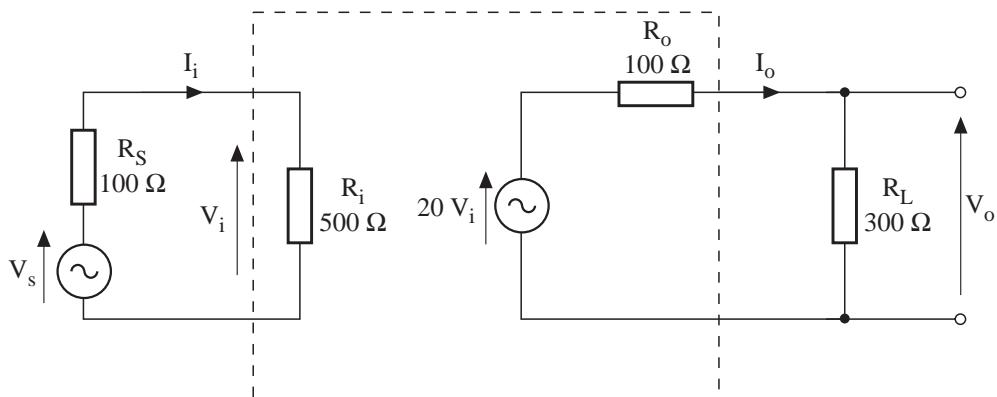


איור לשאלה 1

שאלה 2


באיור לשאלה 2 נתונים מעגלים א'–ד' המבוססים על מגברי שרת אידיאליים. מתחי ההזנה של מגברי השרת הם $V \pm 15$.

- צין את ייעודו של כל אחד מן המעגלים הנתונים.
- מספקים למبدأ (V_i) של כל אחד מן המעגלים הנתונים אותן סינוסי בעוצמה של 10 V משיא לשיא.

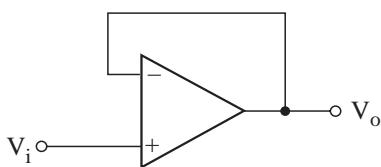
עבור כל אחד מן המעגלים סרטט את צורתו של המبدأ בתלות בזמן, ומתחתיה בהתאם – את צורתו של המוצא בתלות בזמן. רשום על הגראפים שסרטתו את הערך המרבי ואת הערך המזערני של אותן המוצאים.




מעגל ב

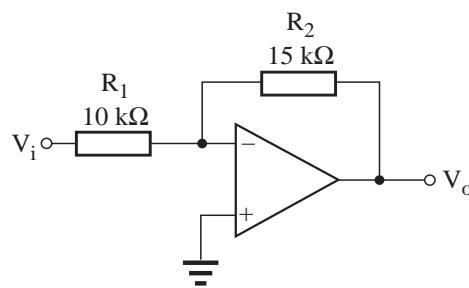

מעגל א

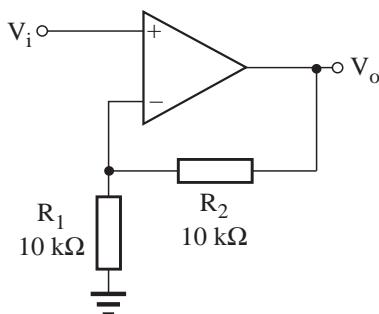

מעגל ד

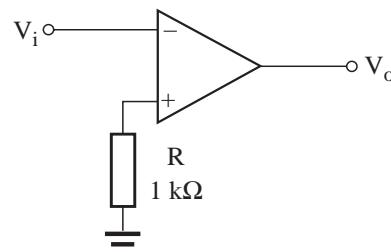

מעגל ג

איור לשאלה 2

שאלה 3


באיור לשאלה 3 מתואר מעגל, ובו הטרנזיסטור Q , שנתוניו מובאים להלן:

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$h_{fe} = \beta = 50$$

$$h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$$

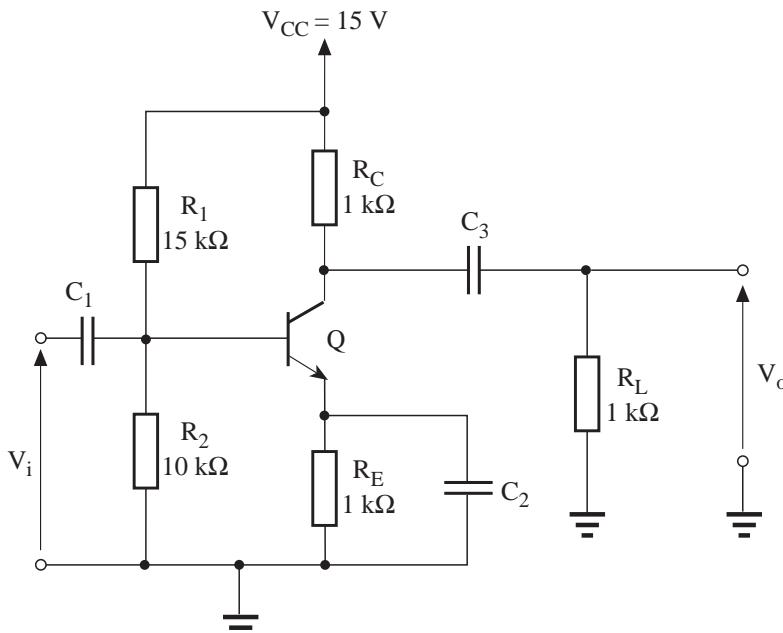- א.** מצא את נקודת העבודה של הטרנזיסטור Q .
- ב.** סרטט את קו העבודה DC של הטרנזיסטור וסמן עליו את נקודת העבודה.
- ג.** סרטט את מעגל התמורה לאות חילופין של המגבר, וחשב את הגבר המתה . הזנה את היగבי הקבלים.



איור לשאלה 3


שאלה 4

באיור אי לשאלה 4 נתון מגבר הספק טרנזיסטורי.


- א.** הסבר את תפקיד הדיודות D_1 ו- D_2 .
- ב.** חשב את ההספק המתפתח על העומס R_L עבור מתח המוצא V_o , המשורט באיור ב'.

ג. העתק למחברת**ק** את איור ב' וسرט מתחתיו את זרם הקולט של כל אחד מן הטרנזיסטורים בתלות בזמן. צין על-גבי הסרטוט את הערך המרבי של כל אחד מן הזורמים.

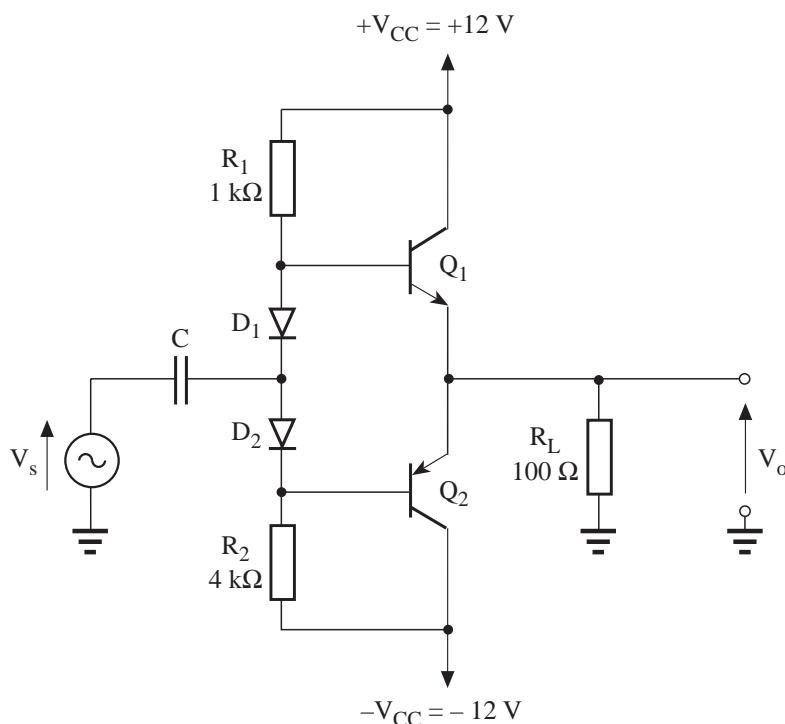הערה: הזנה את זרמי הבסיס של הטרנזיסטורים ואת היגב הקבל.



איור א' לשאלת 4

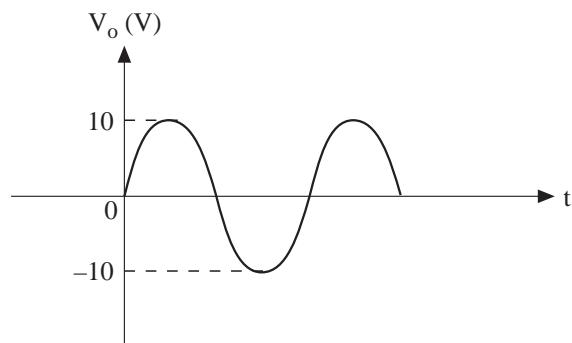


איור ב' לשאלת 4

שאלה 5

באיור לשאלה 5 מתואר מתנד גשר ויין.

- א.** הסבר מהם התנאים הנדרשים להיווצרות תנודות במתנד, וציין כיצד הם מושגים במעגל הנtown.
- ב.** חשב את תדר התנודות במתנד.
- ג.** מצא את ערכו המרבי של R_3 המבטיח קיום תנודות במתנד.

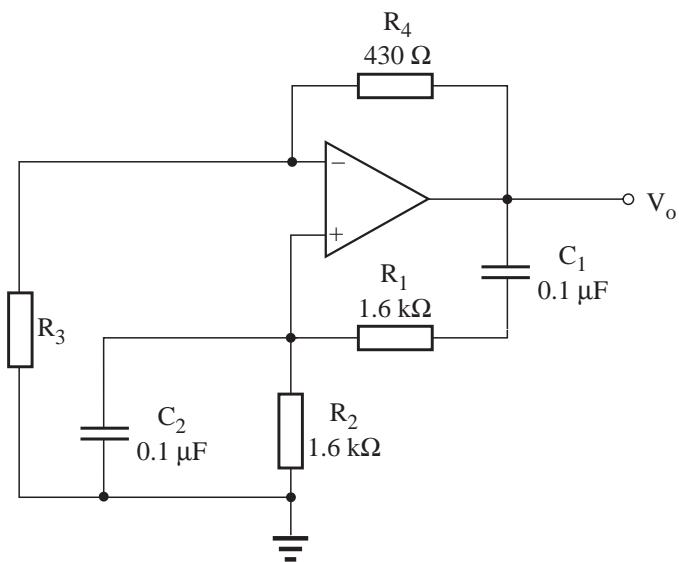**איור לשאלה 5**

פרק שני: מחשבים ומיקרו מעבדים

ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 6 – 9 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שאלה 6

בלוק נתונים בן H 20 בתים מתחילה בכתובת H000 . כל בית מכיל נתון מספרי חיובי.

א. ערכ תרשימים זרימה למת-שגרה (פרוצדורה) שטמנה את כמות המספרים הזוגיים בבלוק
ותציב את התוצאה בבית שכתוותנו H 1021 .

ב. כתוב תכנית בשפת הסק של המיקרו מעבד 8086/88 , המממשת את מת-השגרה (פרוצדורה)
שבסעיף א' .

שאלה 7

נתונה מת-שגרה (פרוצדורה) בשפת הסק של המיקרו מעבד 8086/88 :

```
1   CHANGE :    MOV   SI, 100H
2           MOV   CX, 9H
3           MOV   AL, 1H
4   CHG :       SUB   [SI], AL
5           INC   SI
6           INC   AL
7           DEC   CX
8           JNZ   CHG
9           RET
```

א. הסבר מה משמעות ההוראות שמספריהם: 4,6,7,8 .

ב. הסבר מה מבצעת מת-השגרה (הפרוצדורה) הנתונה.

שאלה 8

א. הסבר את תפקיד הבדיקה הבאים במקромעבד 8086 :

M / \overline{IO} , ALE, \overline{RD} , HOLD

ב. לפני קטע של תכנית בשפת הסק של המיקרומעבד 8086/88. רשום את תוכן האוגרים BH, BL ואת המצב של דגל הנשא ושל דגל האפס לאחר כל אחת מן ההוראות הנתונות בתכנית.

1 MOV BX, 928FH

2 ADD BH, BL

3 OR BL, 15H

שאלה 9

במערכת מיקרומחשב מחובר רכיב קלט/פלט מסוג 8255. חלק מנתוני היצון של הרכיב מופיעים בספח לשאלה. הרכיב ממופה במיפוי קלט/פלט לכתובות H-303H – 300H והוא מפעיל תצוגת 7 מיקטועים (7 SEGMENT DISPLAY) מסוג קתודה משותפת, כמפורט באיוור לשאלה 9.

א. רשום את מילת הבדיקה הנדרשת כדי להפעיל את המפתחים באופן הבא:


כפלט — PORT A

כפלט — PORT B

כקלט — PORT C_L

כקלט — PORT C_H

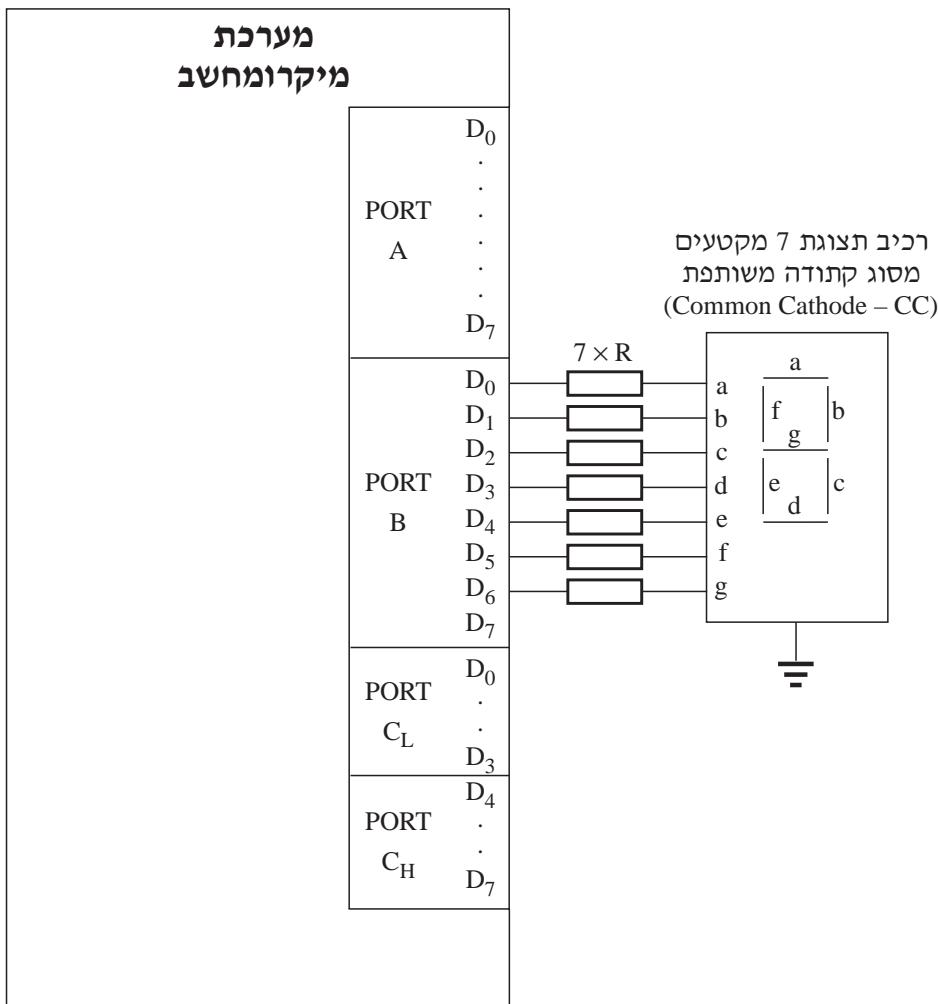ב. רשום תתי-שגרה (פרוצדורה) שתגורום להציג הספרה 3 על-גבי רכיב התצוגה.



איור לשאלה 9

בצלחה!

82C55A

82C55A OPERATIONAL DESCRIPTION

Mode Selection

There are three basic modes of operation that can be selected by the system software:

- Mode 0 — Basic input/output
- Mode 1 — Strobed Input/output
- Mode 2 — Bi-directional Bus

When the reset input goes "high" all ports will be set to the input mode with all 24 port lines held at a logic "one" level by the internal bus hold devices (see Figure 4 Note). After the reset is removed the 82C55A can remain in the input mode with no additional initialization required. This eliminates the need for pullup or pulldown devices in "all CMOS" designs. During the execution of the system program, any of the other modes may be selected by using a single output instruction. This allows a single 82C55A to service a variety of peripheral devices with a simple software maintenance routine.

The modes for Port A and Port B can be separately defined, while Port C is divided into two portions as required by the Port A and Port B definitions. All of the output registers, including the status flip-flops, will be reset whenever the mode is changed. Modes may be combined so that their functional definition can be "tailored" to almost any I/O structure. For instance; Group B can be programmed in Mode 0 to monitor simple switch closings or display computational results, Group A could be programmed in Mode 1 to monitor a keyboard or tape reader on an interrupt-driven basis.

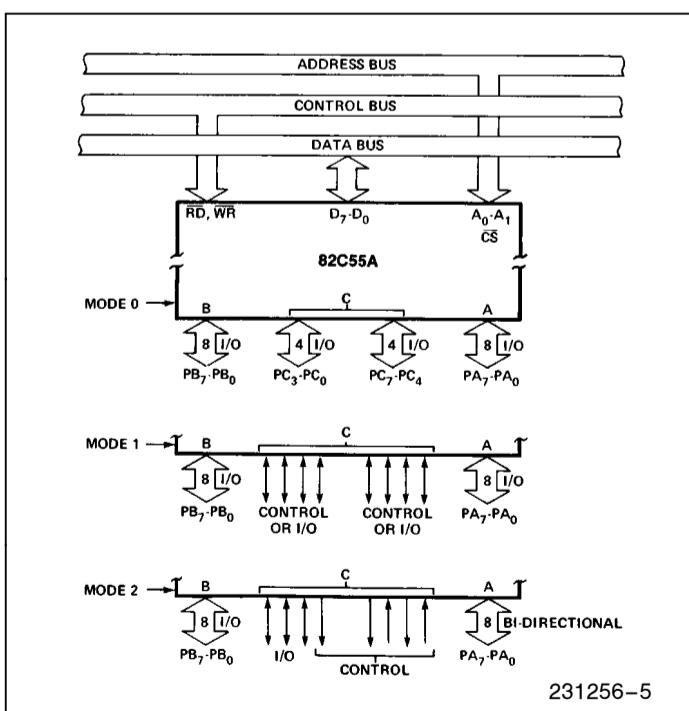


Figure 5. Basic Mode Definitions and Bus Interface

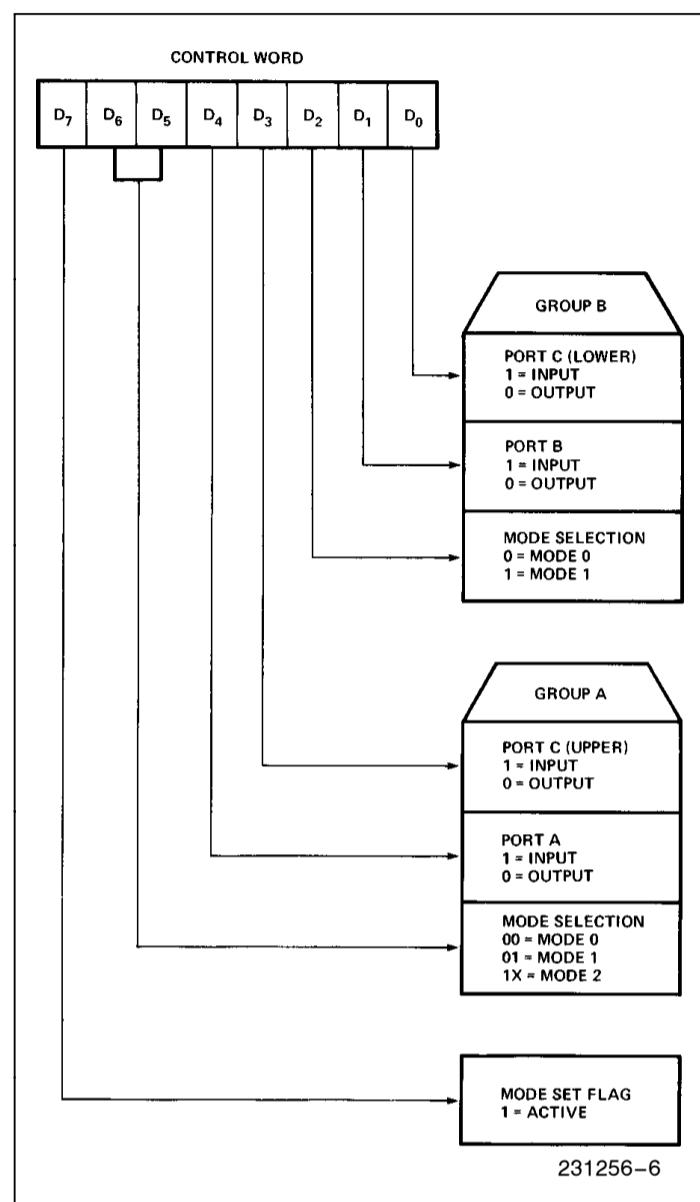


Figure 6. Mode Definition Format

The mode definitions and possible mode combinations may seem confusing at first but after a cursory review of the complete device operation a simple, logical I/O approach will surface. The design of the 82C55A has taken into account things such as efficient PC board layout, control signal definition vs PC layout and complete functional flexibility to support almost any peripheral device with no external logic. Such design represents the maximum use of the available pins.

Single Bit Set/Reset Feature

Any of the eight bits of Port C can be Set or Reset using a single OUTput instruction. This feature reduces software requirements in Control-based applications.

When Port C is being used as status/control for Port A or B, these bits can be set or reset by using the Bit Set/Reset operation just as if they were data output ports.