

סוג הבדיקה : בגרות לבתי-ספר על-יסודיים
 מועד הבדיקה: קיץ התשנinet, 1998
 סמל השאלה: 815201
 נספחים: נספח א' ו'ב'
 נוסחאות אלקטרונית ומחשבים

אלקטרונית ומחשבים

2 ייל (השלמה ל-5 ייל)
 (כיתה י"ב)

הוראות לנבחן

- א. משך הבדיקה: 3 שעות.
- ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: שאלה זו 2 פרקים וביהם 9 שאלות. יש לבחור ולהסביר על 5 שאלות בלבד, שאלת אחת לפחות מכל פרק. לכל שאלה - 20 נקודות ובסה"כ בשאלון - 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: אסור להשתמש בכל חומר עזר פרט למחשבון.
- ד. הוראות מיזמות:
- עינה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרא וייריך את מספר השאלות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתיחס לשאלות העודפות.
 - אין צורך להעתיק את השאלה למחברתך, די לרשום את מספר השאלה שבחרת ולהסביר עליה מייד.
 - כל תשובה לשאלת חדשה יש להתחיל בעמוד חדש.
 - אם לדעתך חסרים נתונים הדורשים לפתרון השאלה שבחורת, הינך רשאי להניח אותם, בתנאי שתתנקך את קביעות ותציין את המקור ששבת ממנה את המידע.
 - בכתבת פתרונות לתרגילים חישוביים, קיבלת מירב הנקודות ע"י הנבחן מותנית בהקפדה על השלמת כל המהלך הבאים, בסדר בו הם רשומים:
 - * רישום הנוסחה המתאימה.
 - * הצבה (כל הערכים ביחידות המתאימות).
 - * פתרון (אפשרי באמצעות מחשבון).
 - * רישום התוצאה המתקבלת, ביחד עם יחידות המידה המתאימות. תתקבלנה תוצאות עם דיקוק של 2 ספרות משמעותיות אחריה הנוקודה.
 - * יש ללוות כל פתרון של תרגnil בהסבר קצר, בהתאם לנסיבות.
 - יש להקפיד ולרשום את כל התשובות אך ורק בעט (כדווי או נבע) ובשומ פנים לא בעיפרונו.
 - הקפיד לנתח את תשובותיך וסרטט את תרשימיך כהלה. כתוב את תשובותיך בכתב-יד ברור, קריא ונקי. גם בכך תלואה הערכת תשובותיך.

הנחיות לנבחנים בשאלון זה מנושאות בלשון זכר
 ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

השאלות

פרק ראשון: אלקטרוניקת תקבילית

ענה על שאלה אחת לפחות מבין השאלות 1 - 5 (לכל שאלה - 20 נקודות).

1. נתוני הטרנזיסטור של המגבר שבציוור 1 הם:

$$\beta = 100$$

$$V_{BE} = 0.6 \text{ V}$$


$$h_{fe} = 100$$

$$h_{ie} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

א. חשב את ערכי הנגדים R_B ו- R_C , כאשר נקודת העבודה היא: $A = 2 \text{ mA}$, $V_{CE} = 6 \text{ V}$.


ב. סרטט מעגל תמורה לאות חילופין של המגבר הנוכחי וחשב את התנגדות R_i .

ג. חשב את התנגדות המבוא R_o .

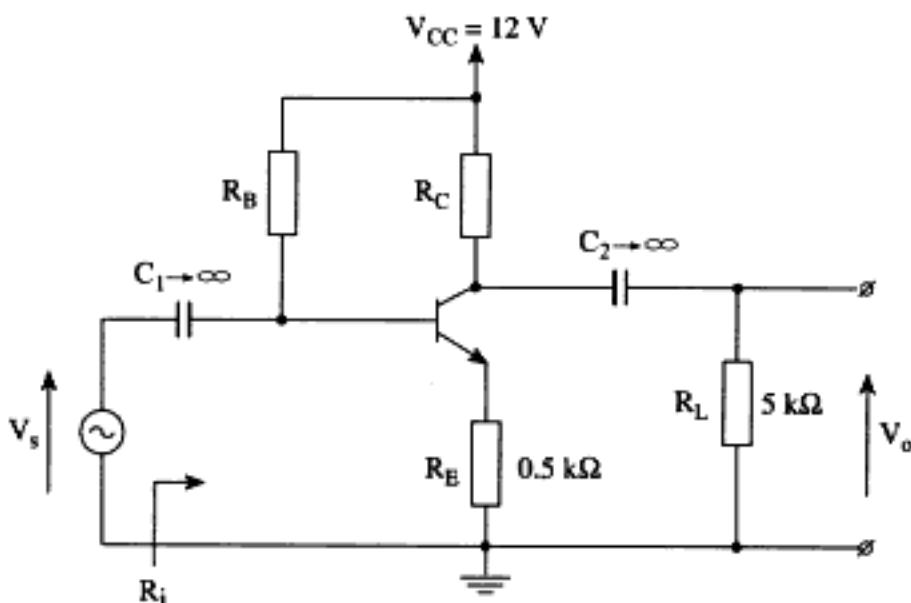

เฉייר 1



2. בציור 2 נתון מגבר מתח.
- מכוונים את הפוטנציאטורי P לערך של 20Ω . סדרת את מהלך מתח המוצא V_o בתלות בזמן, בהתאם לmphן מתוך המוקור V_s .
 - חשב את ערכו של P שיבתיח אותו מוצא מירבי ללא עיוותים (הנחה מגבר שרף אידיאלי).
 - סביר את השפעת המשוב השילילי על התנגדות המבו, התנגדות המוצא ורווח הסדרת של מגבר מתח.

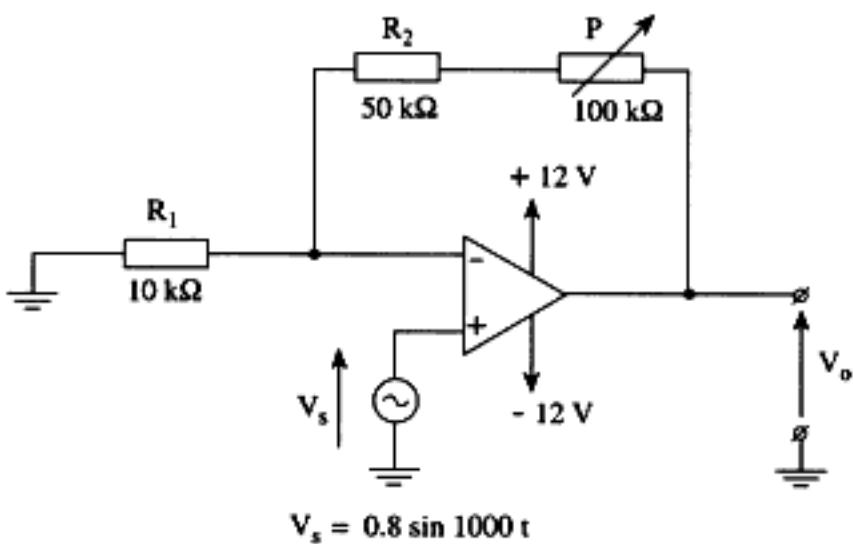

ציור 2

3. תכון מייצב מתח ל- A 12 ולהגבלת זרם מוצא לא- 0.1mA שימוש ברכיב 723 (היעזר בנספח א').

4. א. סרטט מעגל תמורה של מגבר מתח. רשות את תוכנותיו של מגבר מתח אידיאלי.
 ב. זהה את ייעודו של המגבר הנוכחי בציור 3 וסרטט את מהלך אות המוצא V_o , בתלות בזמן, בהתאם למילוי אות המבוּא V_s .

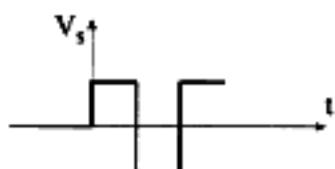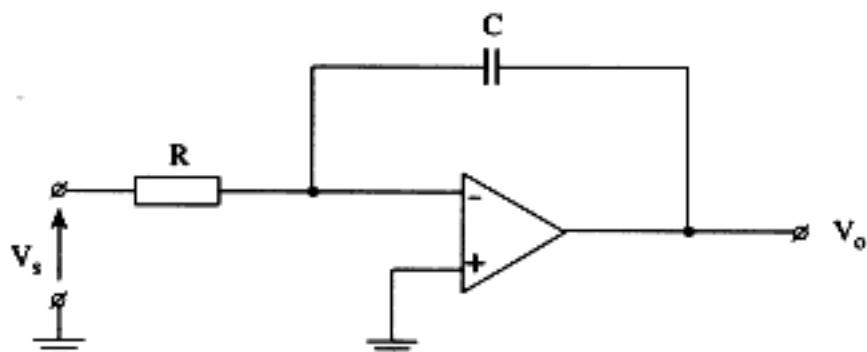


เฉייר 3

5. בציור 4 נתון מתנד גשר ווין.

א. חשב את תדר התנודות של המתנד הנתון.

ב. חשב את ערכו של R_4 שיבטיח את קיום התנודות.

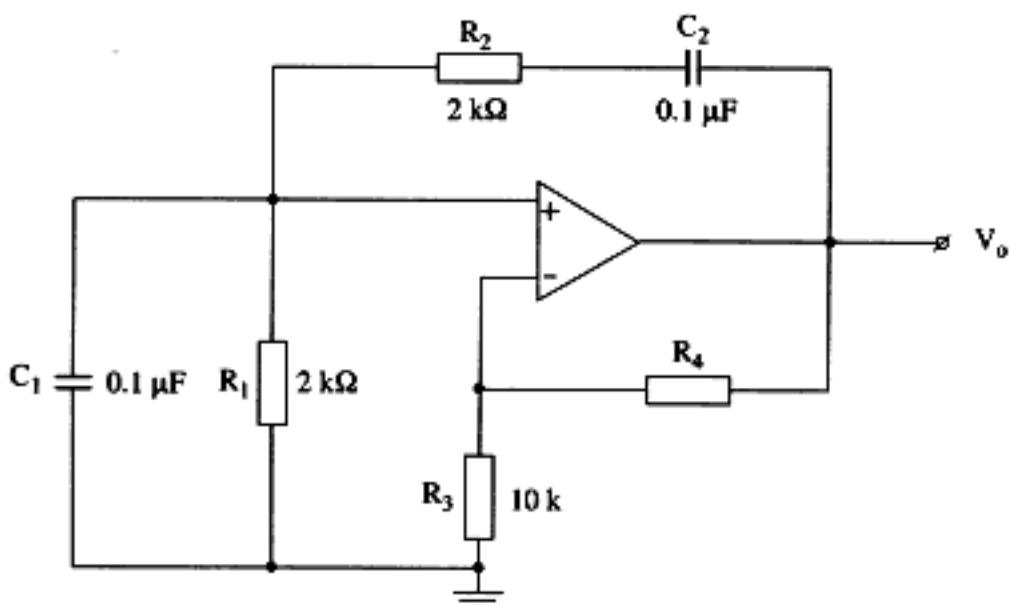

צייר 4

פרק שני: מחשבים ומיקרו מעבדים

ענה על שאלה אחת לפחות פחות מבין השאלות 6 - 9 (לכל שאלה - 20 נקודות).

6. א. כתוב תרשيم זרימה למת-שיגרה המונה את מספר הסיביות שערן "1" בתא הזיכרון שכתובתו H 10 . התוצאה תוצב בתא הזיכרון שכתובתו H 11 .

ב. כתוב תוכנית בשפת ASM-86 שטממש את מת-השיגרה מסעיף א'.

7. להלן מת-שיגרה בשפת ASM-86 .

א. הסבר את הפקודות שמופיעין במת-השיגרה הנתונה הם: 4,5,6,8,9.

ב. הסבר את תפקידיה של מת-השיגרה.

1. REMOVE: MOV BX,20H
2. MOV SI,20H
3. MOV CX,10H
4. MB: MOV AL,[BX]
5. MOV [SI+BX],AL
6. INC BX
7. DEC CX
8. JNZ MB
9. RET

8. א. הסבר את תפקיד הבדיקות הבאים של המעבד 8086:

DT/ \bar{R} , M/ \bar{IO} , MN/ \bar{MX} , \bar{RD}

ב. לפניך קטע מתוכנית ובו שלוש פקודות. רשום את תוכן האונגר AL ואת מצב דגל הנשא ודגל האפס לאחר כל פקודה.

1. MOV AL, 5C H
2. ADD AL, E9 H
3. NOT AL

9. במערכת מיקרומחשב מחובר רכיב קלט/פלט מסוג 8255. הרכיב ממוקה במיפוי קלט/פלט בכתובות H - 40 H - 43 .

א. רשום את מילת הבקרה הנדרשת על מנת שהמייפתחים יופעלו כאותן הבה:
קלט — PORT A , פלט — PORT B , פלט — PORT C (היעזר בנספח ב').

ב. רשום תתי-שינה בשפת ASM-86 שתשלח את מילת הבקרה מסעורי אי לאונר הבקרה של ה-8255 .

ב ת צ ל ח ה !

זכות היוצרים שיטה למדינת ישראל.
אין להעתיק או למסם אלא ברשות משרד החינוך התרבות והספורט.