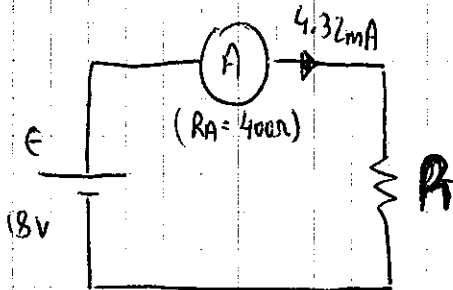


יחסי יוסי
 ראש מחלקת אלקטרוניקה

1. לא

(ש"ס) א"ר המעמד למעמד ולמעמד




מחלק תחילה א"ר הויתרנות ולקוחים R למעמד א"ר
 הויתרנות הויתרנות למעמד

$$R_T = \frac{E}{I_T} = \frac{18}{4.32 \cdot 10^{-3}} = 4166.666 \Omega$$

$$R_T = R + R_A$$

$$R = R_T - R_A = 4166.666 - 400 = 3766.666 \Omega$$

א"ר א"ר א"ר א"ר (RA=0) (ק"ל)

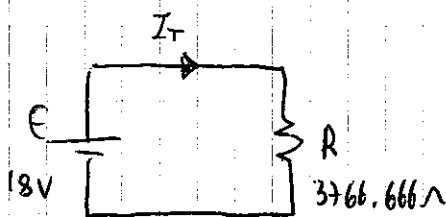


$$I_T = \frac{E}{R_T} = \frac{18}{3766.666} = 4.778 \text{ mA}$$

א"ר א"ר א"ר א"ר (א"ר) א"ר א"ר
 א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר
 א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר
 א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר א"ר

Page 100
100

$$i(t) = 11.4 \sin(3.77 \cdot 10^4 t + 1.4 \text{ rad}) \text{ (mA)}$$

2. דפד

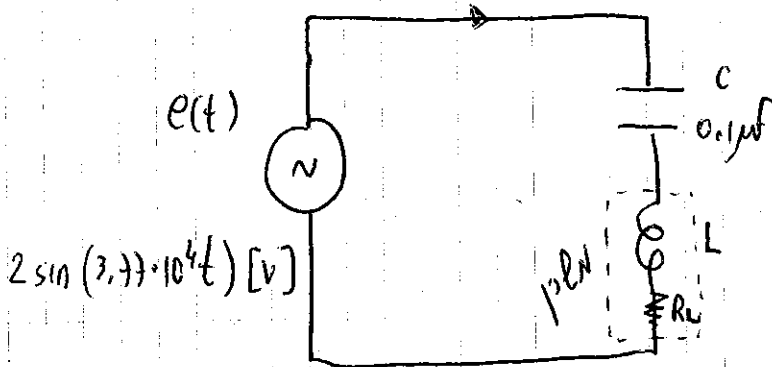

ראש מחלקת אלקטרוניקה
יאשי יוסי

אנו סיוס (א) (ב)
תחילתו גר האטמו גרונן (באננו):

$$e(t) = 2 \sin(3.77 \cdot 10^4 t) \text{ (V)}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $e_{\max}$ ω

$$\bar{E} = \frac{e_{\max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_e = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 0 = 1.414 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$i(t) = 11.4 \sin(3.77 \cdot 10^4 t + 1.4 \text{ rad}) \text{ mA}$$


$$\bar{I} = \frac{i_{\max}}{\sqrt{2}} \angle \phi_i = \frac{11.4 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{2}} \angle \phi_i$$


אנו ונוויר על וסרס (א) (ב) גרונן (באננו):

$$\phi_{\text{rad}} = \frac{\phi_{\text{deg}}}{180} \pi \rightarrow \phi_{\text{deg}} = \frac{\phi_{\text{rad}} \cdot 180}{\pi} = \frac{1.4 \cdot 180}{\pi} = 80.214^\circ$$

$$\bar{I} = 8.061 \angle 80.214^\circ \text{ mA}$$

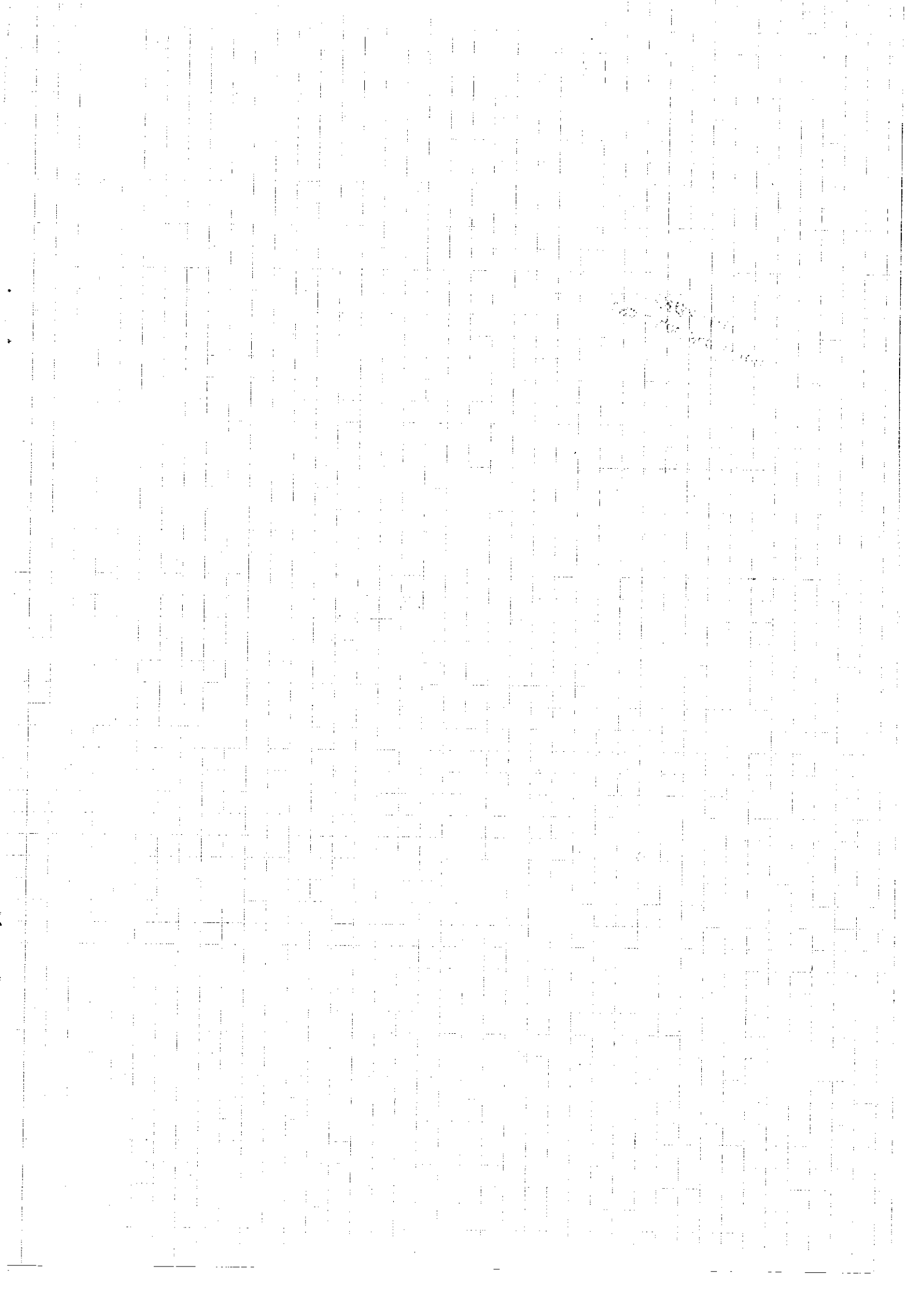(א) (ב) גרונן (באננו):
האטמו גרונן (באננו):



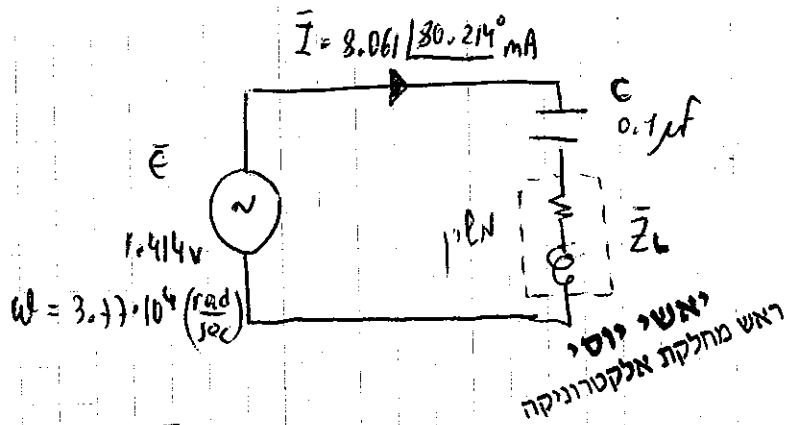

$$\bar{Z}_T = \frac{\bar{E}}{\bar{I}_T} = \frac{1.414}{8.061 \cdot 10^{-3} \angle 80.214^\circ} = 175.412 \angle -80.214^\circ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{3.77 \cdot 10^4 \cdot 0.1 \cdot 10^{-6}} = 265.251 \Omega$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_L - jX_C$$

$$\bar{Z}_L = \bar{Z}_T + jX_C = 175.412 \angle -80.214^\circ + j265.251 =$$

$$\bar{Z}_L = (29.814 + j92.391) \Omega$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 R_L X_L

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{92.391}{3.77 \cdot 10^4} = 2.45 \text{ mH}$$


$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2.45 \cdot 10^{-3} \cdot 0.1 \cdot 10^{-6}}} = 63.818 \cdot 10^3 \text{ (rad/sec)} \quad (2)$$

$$Q_0 = \frac{X_{L0}}{R_L}$$

$$X_{L0} = \omega_0 L = 63.818 \cdot 10^3 \cdot 2.45 \cdot 10^{-3} = 156.502$$

$$Q_0 = \frac{156.502}{29.814} = 5.249$$

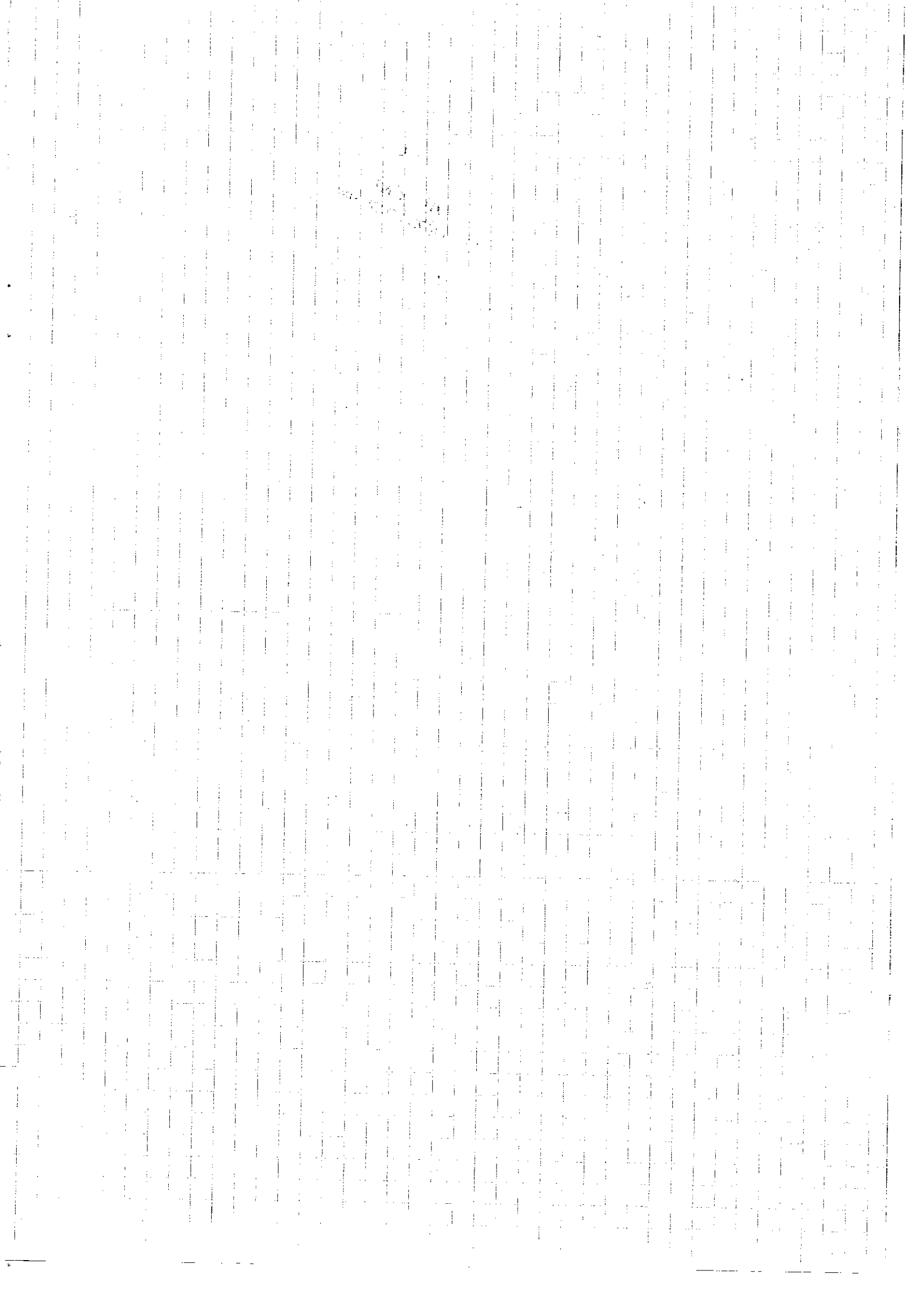כיוון הזרם המזרם קן הממוצע הזרם הזרם הזרם
 $\Delta\theta = \theta_0 - \theta_I = 0 - 80.214 = -80.214^\circ$
 (3)



$$\bar{Z}_1 = R_1 + jX_1 = R_1 + j20$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 + jX_2 = 30 + jX_2$$

$$P_T = 200W$$

$$|\bar{I}_T| = 2A$$

$$|\bar{V}_T| = 260V$$

ראש מחלקת אלקטרוניקה
יחסי יוסי

כח כן (תון)

$$|\bar{Z}_T| = \frac{|\bar{V}_T|}{|\bar{I}_T|} = \frac{260}{2} = 130\Omega$$

$$|\bar{S}_T| = |\bar{Z}_T| \cdot |\bar{V}_T| = 2 \cdot 260 = 520VA$$

קבוצה והאנ' של

$$\cos\phi = \frac{P_T}{|\bar{S}_T|} = \frac{200}{520} = 0.384 \Rightarrow \phi_{Z_T} = 67.38^\circ$$

$$\bar{Z}_T = 130 \angle 67.38^\circ \Omega = (50 + j120)\Omega$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2$$

$$50 + j120 = R_1 + j20 + 30 + jX_2$$

$$20 + j100 = R_1 + jX_2$$



$$\underline{R_1 = 20\Omega} ; \underline{X_2 = 100\Omega} \quad (\text{של})$$


(K)

(P)

$$\phi_Z = -67.38^\circ : \text{זווית בין הזרם למתח}$$

$$\bar{Z}_T = 130 \angle -67.38^\circ = (50 - j120)\Omega$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2$$

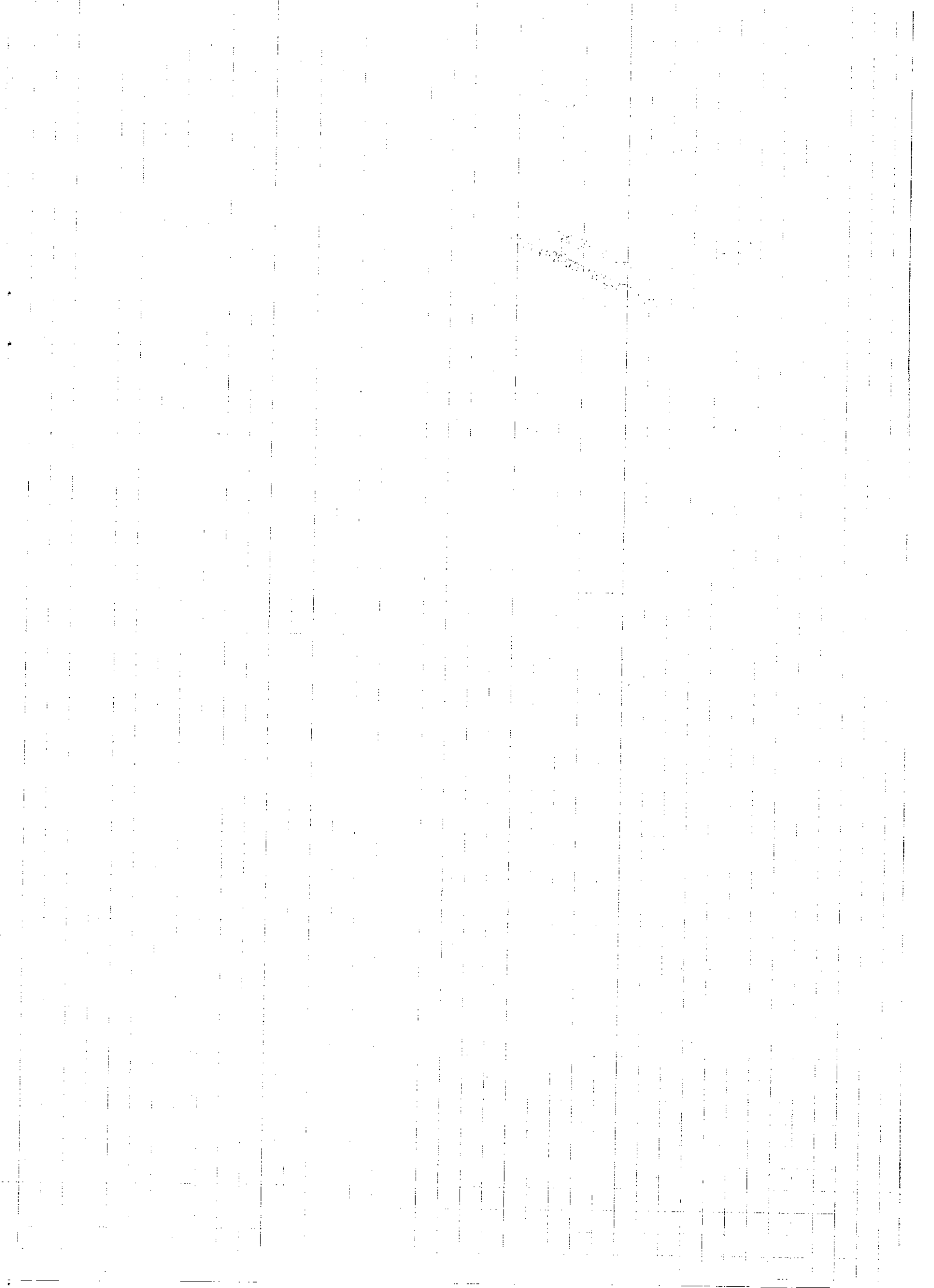

$$50 - j120 = R_1 + j20 + 30 \pm jX_2$$

$$20 - j140 = R_1 \pm jX_2$$


↓

$$R_1 = 20 \Omega ; X_2 = 140 \Omega \text{ (היפוך)}$$

ראש מחלקת אלקטרוניקה
יחסי יוסי

למסד 4

3) אר האלקטרוניקה והמסד ולמסד :

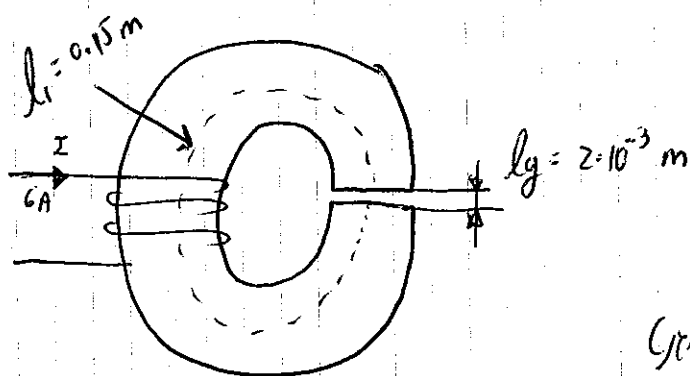

$$A_m = A_g = 1.6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\Phi_m = \Phi_g = 0.288 \text{ mWb}$$

נני הערכה של האלקטרוניקה

$$\Phi = |\vec{B}| \cdot A$$

$$|\vec{B}| = \frac{\Phi}{A} = \frac{0.288 \cdot 10^{-3}}{1.6 \cdot 10^{-4}} = 1.8 \text{ T}$$

עם עקום ההמגנטיות של הברזל ולמסד ערכים של המגנטיות

$$H = 3.5 \cdot 10^3 \left(\frac{\text{A}}{\text{m}} \right)$$

de 1.8 T ממקור


אם למסד ההמגנטיות של הברזל והמסד נני הערכה :

$$|\vec{B}| = \mu \cdot H$$


$$\mu = \frac{|\vec{B}|}{H} = \frac{1.8}{35000} = 5.142 \cdot 10^{-4} \left(\frac{\text{H}}{\text{m}} \right)$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$
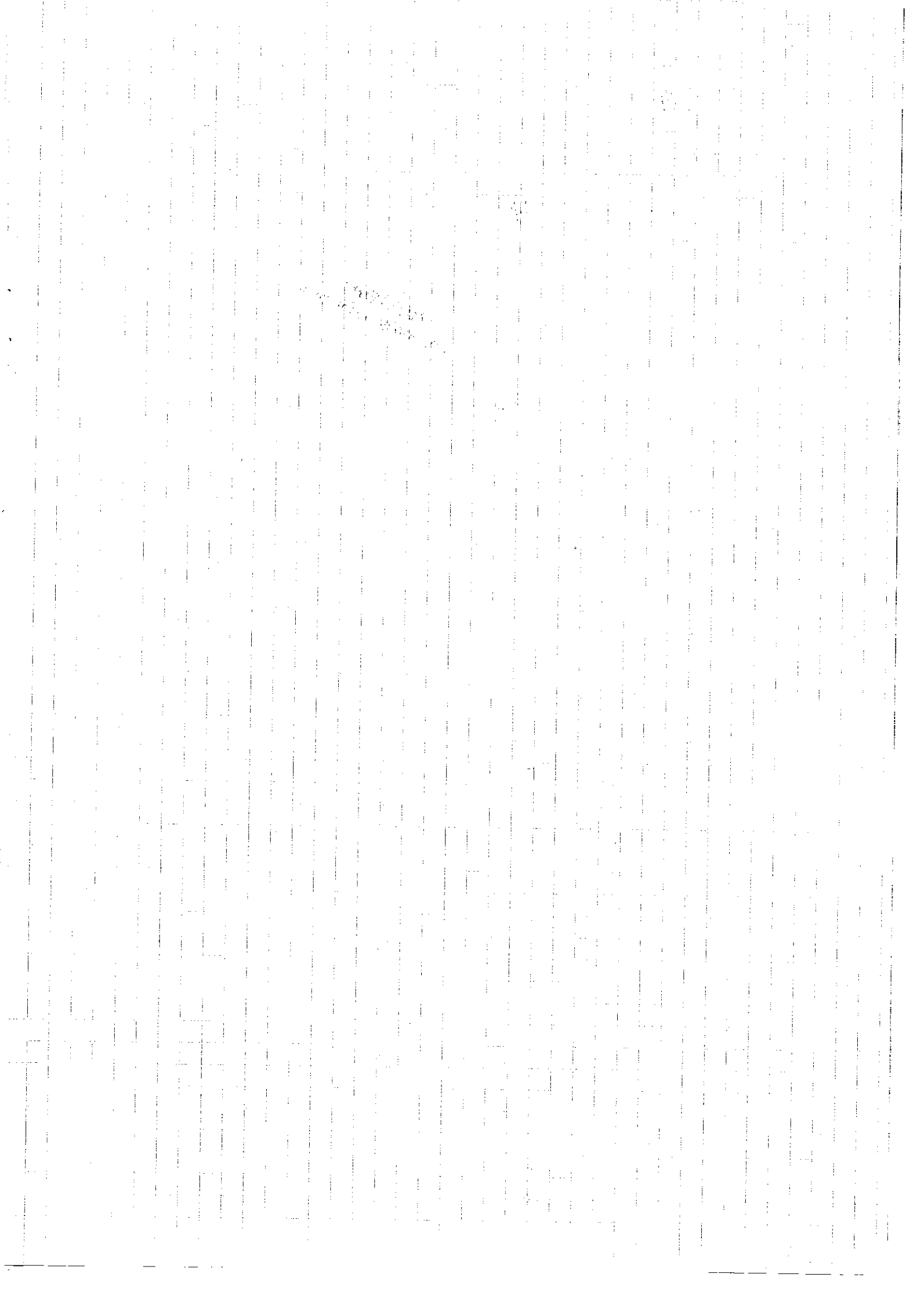
$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{5.142 \cdot 10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 409.255$$



(7) (58) משרד החשמל והאנרגיה (ממ"מ)

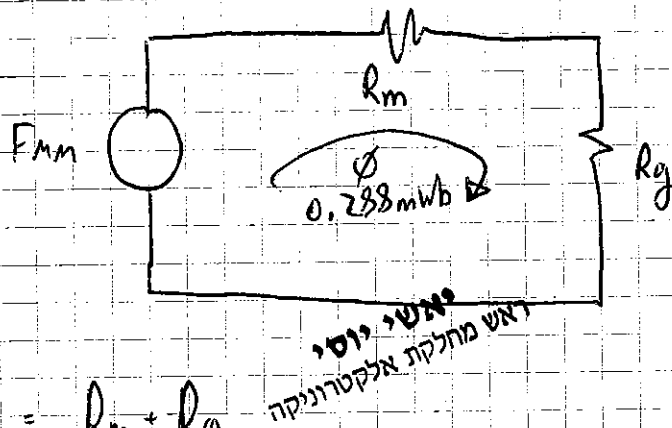

$$R_{mT} = R_m + R_g$$

$$R_m = \frac{l_{av}}{\mu_0 \mu_r A} = \frac{0.15}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 409.225 \cdot 1.6 \cdot 10^{-4}} = 1.823 \cdot 10^6 \left(\frac{AT}{wb} \right)$$

$$R_g = \frac{l_g}{\mu_0 \cdot A} = \frac{2 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1.6 \cdot 10^{-4}} = 9.94 \cdot 10^6 \left(\frac{AT}{wb} \right)$$

$$R_{mT} = 1.823 + 9.94 = 11.76 \cdot 10^6 \left(\frac{AT}{wb} \right)$$

$$F_{mT} = \Phi_T \cdot R_{mT} = 0.288 \cdot 10^{-3} \cdot 11.76 \cdot 10^6$$

$$F_{mT} = 3389.76 \text{ (ATurns)}$$


$$F_{mT} = NI$$

$$N = \frac{F_{mT}}{I} = \frac{3389.76}{6} = 564.96 \approx 565 \text{ Turns}$$

$$W_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I_L^2$$

$$L = \frac{N^2}{R_{mT}} = \frac{565^2}{11.76 \cdot 10^6} = 27.121 \text{ mH}$$

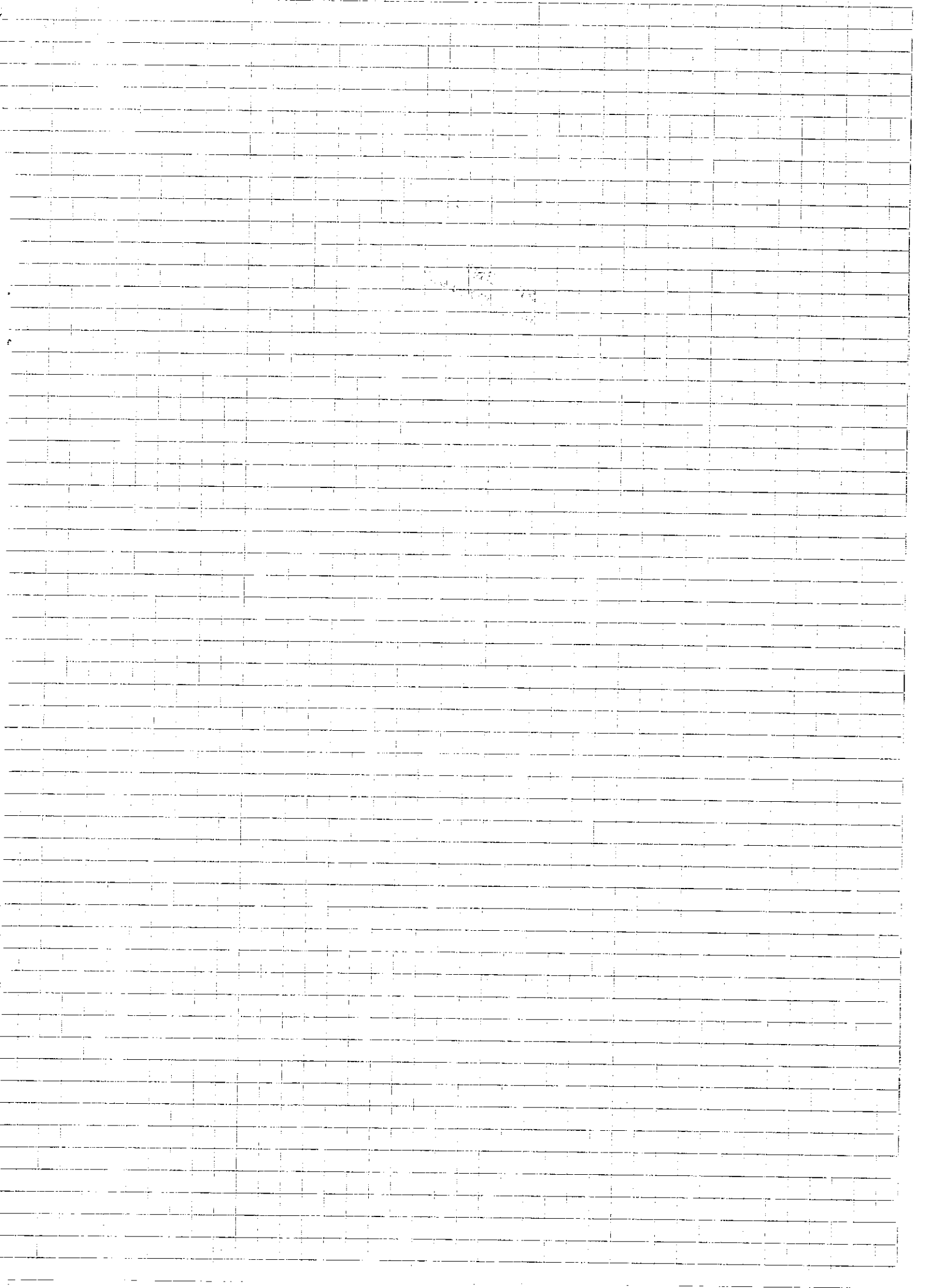
$$W_L = 0.5 \cdot 27.121 \cdot 10^{-3} \cdot 6^2 = 0.488 \text{ (J)}$$



$$\theta_1 = 20^\circ \text{C}; \quad \alpha_0 = 0.22 \left(\frac{1}{^\circ\text{C}} \right); \quad R_{20^\circ} = 160 \Omega$$

ע. R_{θ_1} (מ"מ)

ע. 20°C של JNC מזה (מ"מ) (מ"מ)

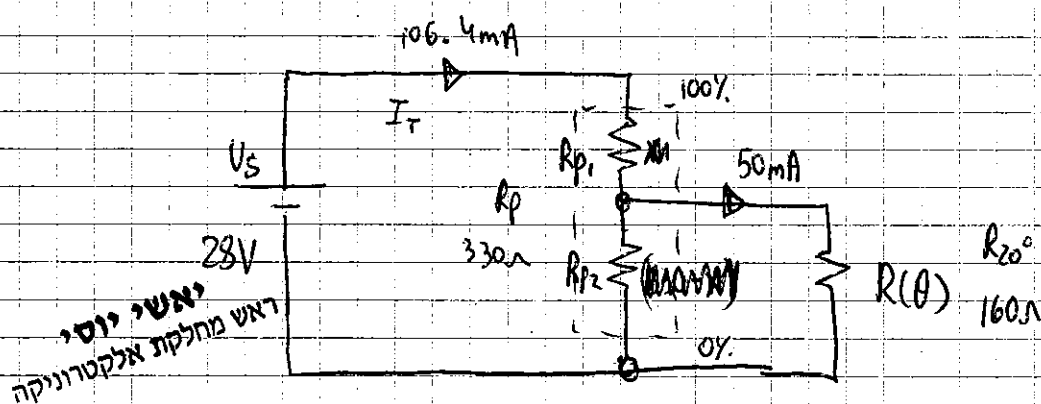

$$I_{Rp2} = I_T - I_{R0} = 106.4 - 50 = 56.4 \text{ mA}$$

$$U_{R0} = I_{R0} \cdot R_0 = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 160 = 8 \text{ V}$$

$$U_{R0} = U_{Rp2} = 8 \text{ V}$$


$$R_{p2} = \frac{U_{Rp2}}{I_{Rp2}} = \frac{8}{56.4 \cdot 10^{-3}} = 141.843 \Omega$$


$$R_p = R_{p1} + R_{p2}$$

$$R_{p1} = R_p - R_{p2} = 330 - 141.843 = 188.156 \Omega$$

ע. R_p של JNC מזה (מ"מ) (מ"מ)
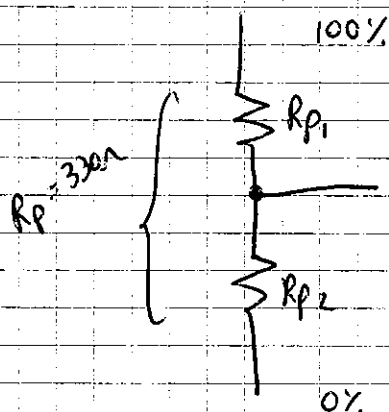
$$\% = \frac{R_{p2}}{R_p} \cdot 100 = \frac{141.843}{330} \cdot 100 = 42.98\%$$



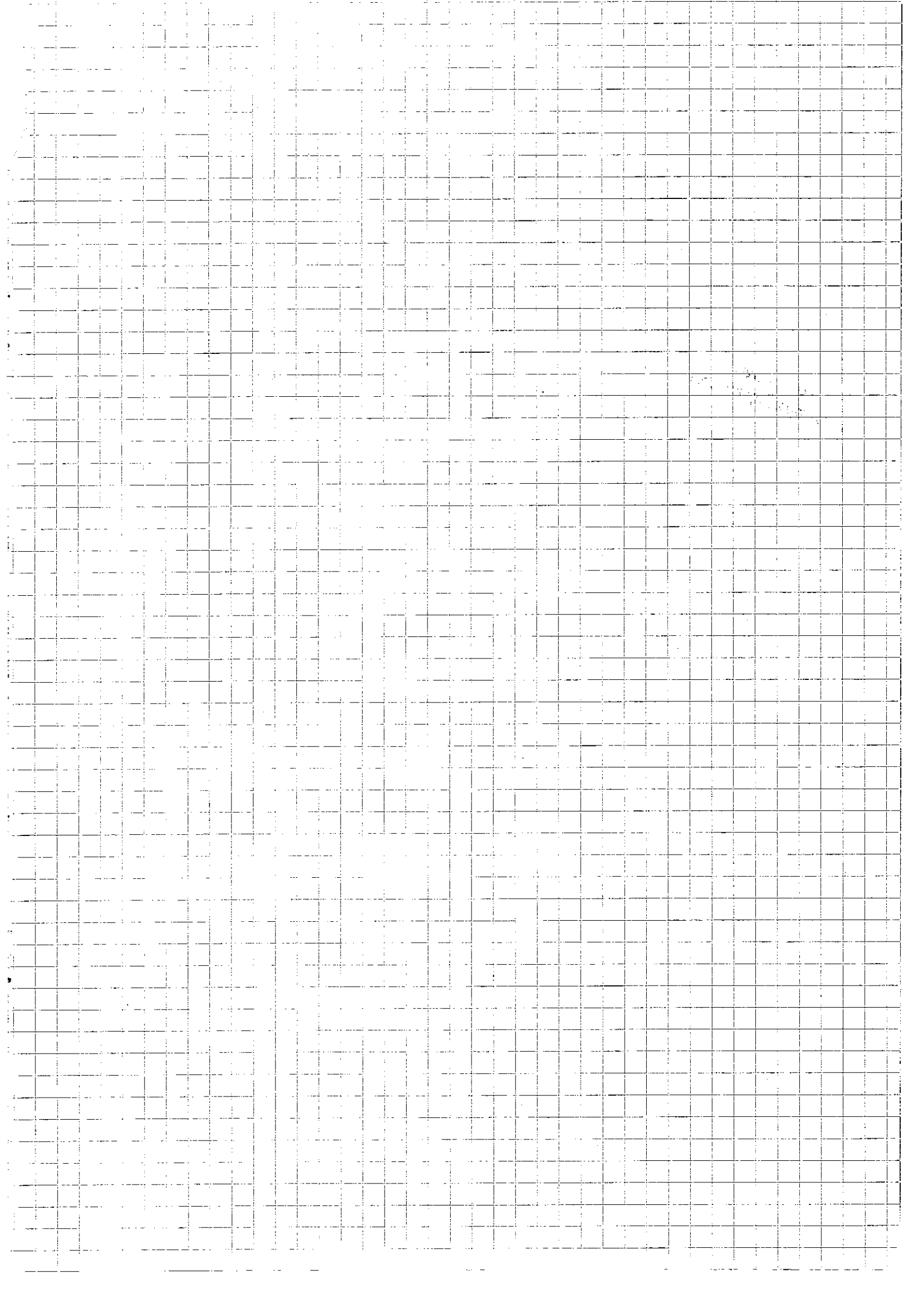


(7) (חלק א) והתוצאה והיציאה R_D נמצאת ב- 65°C

$$R_{D2} = R_{D1} [1 + \alpha_{R1} (T_2 - T_1)]$$

$$R_{D5} = R_{D0} [1 + \alpha_{R0} (65 - 20)]$$
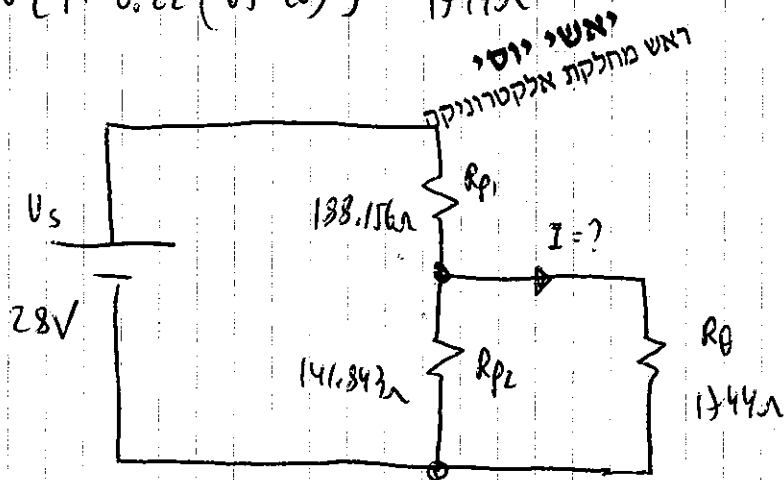
$$R_{D5} = 160 [1 + 0.22 (65 - 20)] = 1744 \Omega$$



$$R_T = R_{D1} + R_{D2} \parallel R_D = 188.156 + 141.843 \parallel 1744 = 319.33 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{28}{319.33} = 87.683 \text{ mA}$$

$$I_{R_D} = \frac{I_T \cdot R_{D2}}{R_{D2} + R_D} = \frac{87.683 \cdot 141.843}{141.843 + 1744} = 6.595 \text{ mA}$$


1997, 1998, 1999, 2678, 26

א) (חלקי תחילה) אף וקדם C (קדם חלקי) :

$$C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R/r)}$$

$$R = \frac{\rho \cdot l}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ m}\Omega$$
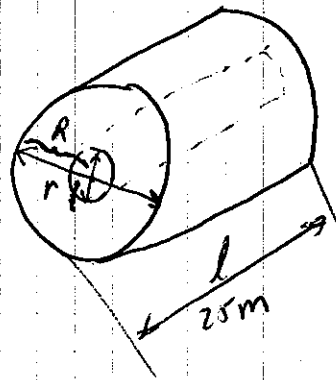
$$r = \frac{\rho \cdot l}{2} = \frac{0.5}{2} = 0.25 \text{ mm}$$




ראש מחלקת אלקטרוניקה יאשי יוס

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot l}{\ln(R/r)}$$

$$C = \frac{2\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 5.2 \cdot 25}{\ln(3/0.25)} = 2.909 \text{ nF}$$

ב) (חלקי תחילה) אף וקדם C (קדם חלקי) :

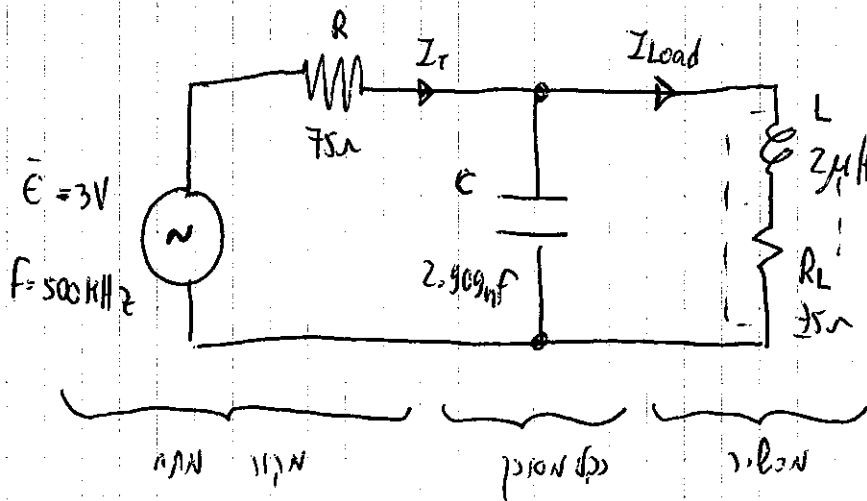


$$\bar{Z}_T = [(R_L + jX_L) \parallel (-jX_C)] + R$$

$$X_L = \omega L = 2\pi \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 6.283 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \cdot 500 \cdot 10^3 \cdot 2.909 \cdot 10^{-9}} = 109.422 \Omega$$

(K)

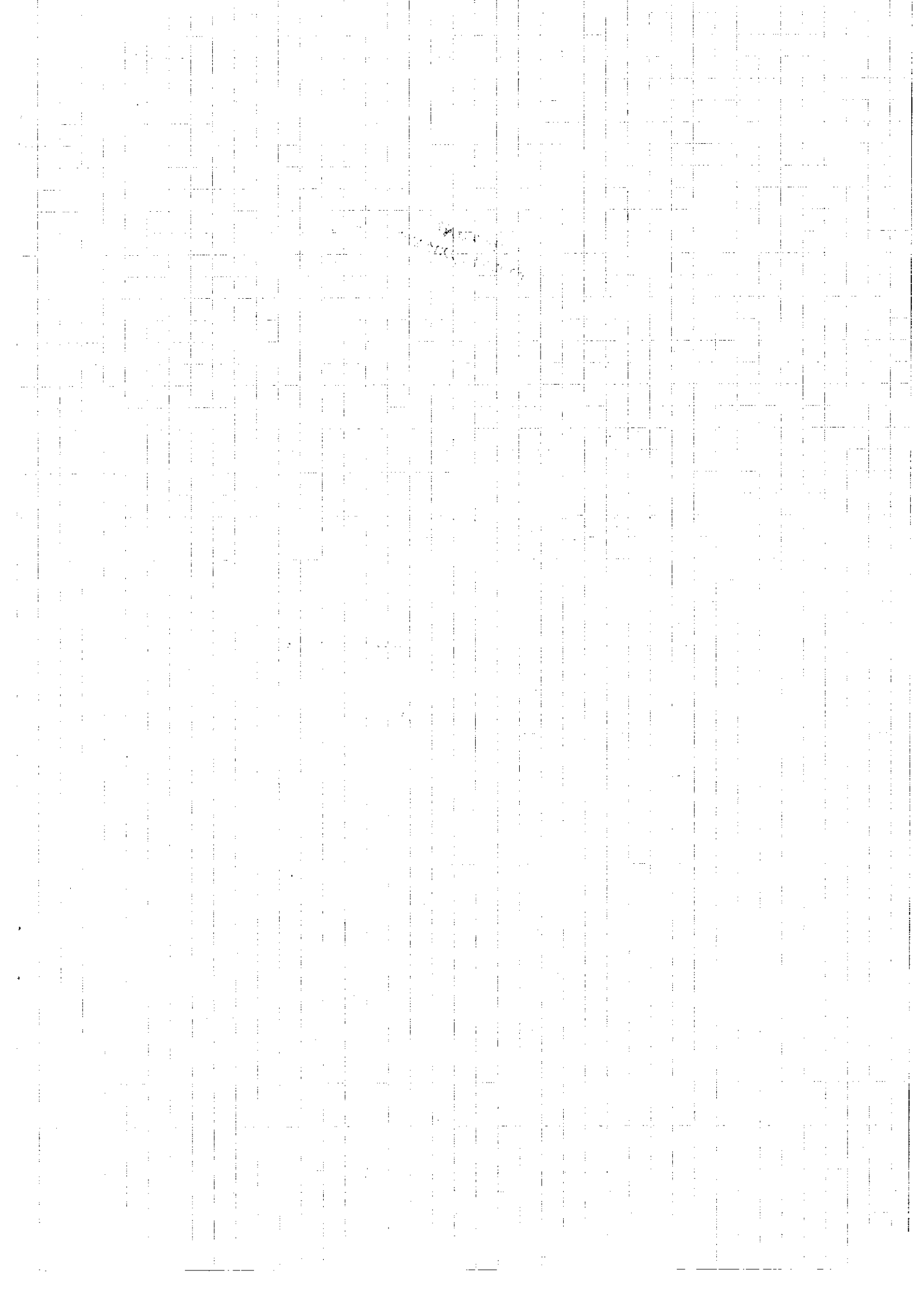

$$\bar{I}_T = 75 + \frac{(75 + j6.283)(-j109.422)}{75 + j6.283 - j109.422} = (130.21 - j33.48) \text{ A}$$

$$\bar{Z}_T = 134.454 \angle -14.421^\circ \Omega$$

ראש מחלקת אלקטרוניקה
יאשי יוסי

$$\bar{I}_T = \frac{\bar{E}}{\bar{Z}_T} = \frac{3 \angle 0^\circ}{134.454 \angle -14.421^\circ} = 22.312 \angle 14.421^\circ \text{ mA}$$

$$\bar{S}_T = \bar{U}_T \cdot \bar{I}_T^* = 3 \angle 0^\circ \cdot 22.312 \cdot 10^{-3} \angle -14.421^\circ = \quad (1)$$

$$= 66.936 \angle -14.421^\circ \text{ mVA} = (64.826 - j16.6) \text{ mVA}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $P_T (\text{mW})$ $Q_T (\text{mVAR})$


$$\bar{I}_{\text{Load}} = \bar{I}_T \cdot \frac{-jX_C}{-jX_C + (R_L + jX_L)}$$

$$\bar{I}_{\text{Load}} = 22.312 \cdot 10^{-3} \angle 14.421^\circ \cdot \frac{-j109.422}{-j109.422 + 75 + j6.283}$$

$$\bar{I}_{\text{Load}} = 19.144 \angle -21.602^\circ \text{ mA}$$

$$P_{\text{Load}} = |\bar{I}_{\text{Load}}|^2 \cdot R_L = (19.144 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 75 = 27.486 \text{ mW}$$

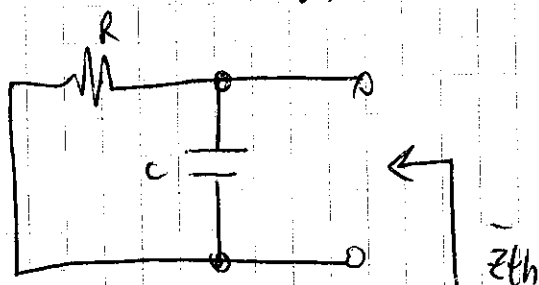הכנסו את $\bar{Z}_{th}$ אל $\bar{Z}_L$ (2)





$$\bar{Z}_{th} = R \parallel -jX_C = \frac{75 \cdot (-j109.422)}{75 - j109.422} = (51.023 - j34.975)\Omega$$

$$P_{L \max} \quad \left| \quad \bar{Z}_L = Z_{th}^*$$


התנאי למעבר
מסמך
ראש מחלקת אלקטרוניקה
יחסי יוסי

$$\bar{Z}_L \neq Z_{th}^*$$

היות והתנאי נכשל
אם מתקיים

$$(75 + j6.283)\Omega \neq (51.023 - j34.975)\Omega$$

ההספק המכילי לא מתקיים!


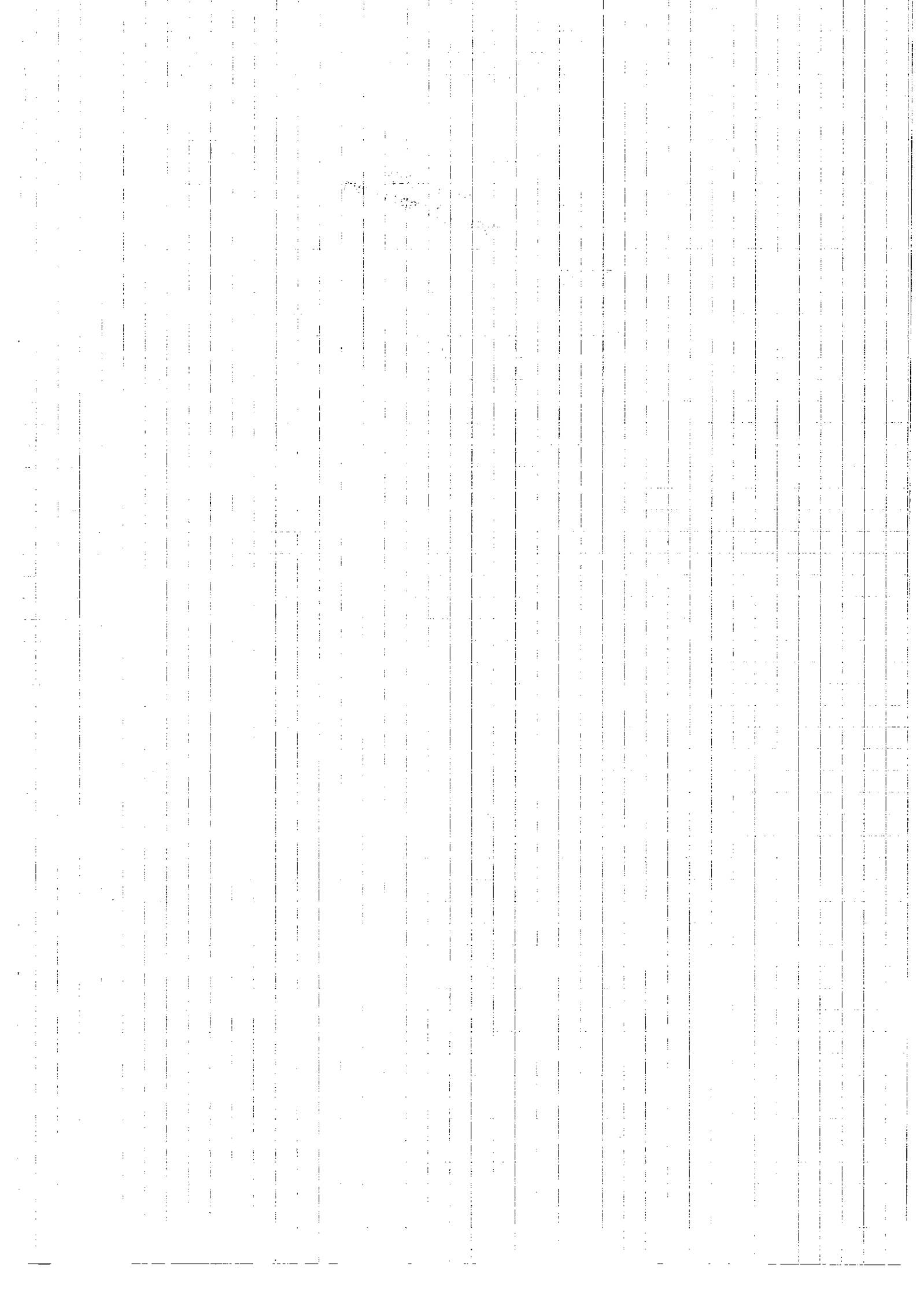


לשאלה 7

(א) האות הנמדד הוא הכוח בין הקול (P) ו-הזרם (I) (רשימה)

עם הזרם קצב ימין אפילו חזיה לקיטע $t = 75 \text{ msec}$ וחזיה את המעגל שם חזק מוסק.

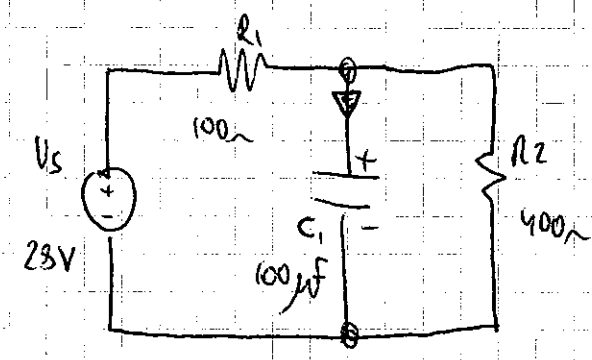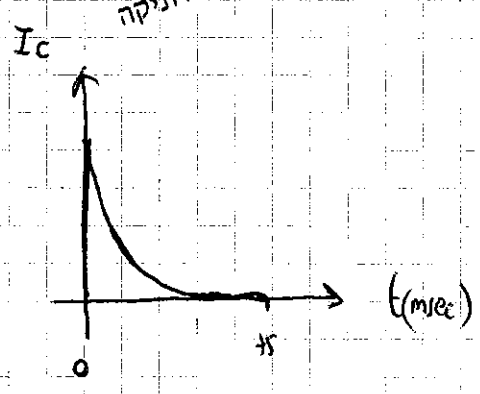
הקו $0 \leq t \leq 75 \text{ msec}$ - אפילו יחסי יוסי (קצב מחלקת אלקטרוניקה)



(ב) רשם תוכן כלפי הקול C ו-



$$R_{AB} = R_{TH} = R_1 \parallel R_2$$
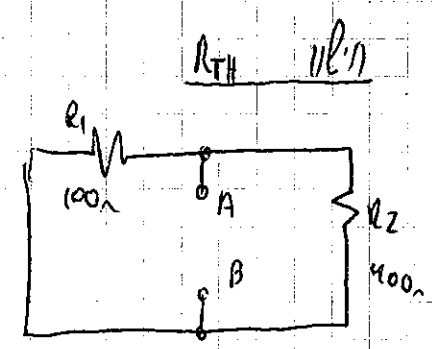
$$R_{TH} = 100 \parallel 400 = 80 \Omega$$



$$V_{AB} = \frac{V_S \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{23 \cdot 400}{500}$$

$$V_{AB} = V_{TH} = 22.4 \text{ V}$$

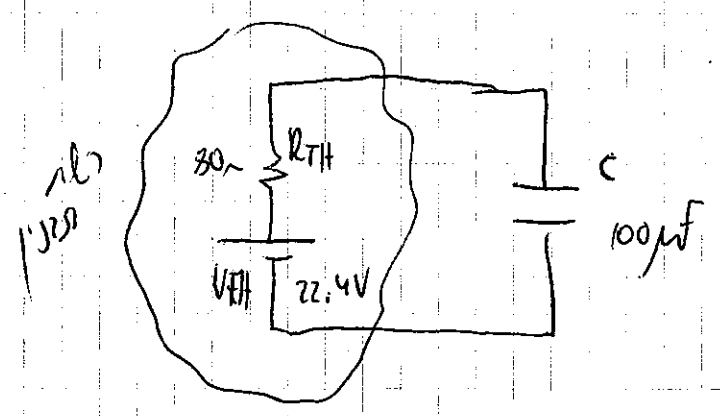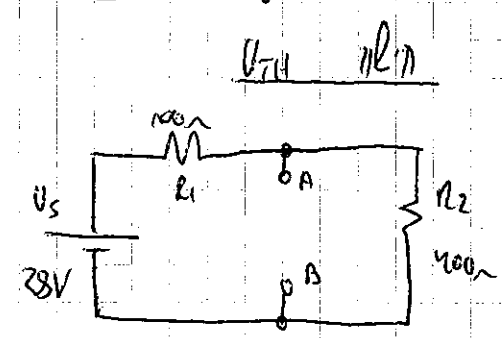

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

$$\tau = C \cdot R_{TH} = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 80 = 8 \text{ msec}$$

ערך $t=0$ (תנאי התחלה)

$$U_C(0) = 0$$


$$I_C(0) = \frac{U_{TH}}{R_{TH}} = \frac{22.4}{80} = 0.28 \text{ A}$$

היחס
ערך
תנאי
ערך
תנאי

ראש מחלקת אלקטרוניקה
יחסי יוסי

ערך $75 < t < 200 \text{ msec}$ (תנאי קצה)
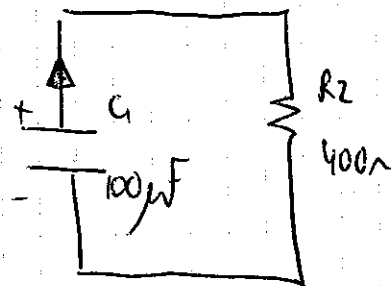
$$\tau = C_1 \cdot R_2 = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 40 \text{ msec}$$



ערך $t=0$ (תנאי התחלה)

$$U_C(0) = 22.4 \text{ V}$$

$$I_C(0) = -\frac{U_C(0)}{R_2} = -\frac{22.4}{400} = -56 \text{ mA}$$

ערך $t=100 \text{ msec}$ (תנאי קצה)


$$I_C(t) = I_C(\infty) - (I_C(\infty) - I_C(0))e^{-t/\tau}$$

$$I_C(100 \text{ msec}) = 0 - (0 - (-56 \cdot 10^{-3}))e^{-\frac{25}{40}} = -56 \cdot 10^{-3} e^{-2.5} = -29.9 \text{ mA}$$

$$W_{C1}(t=0) = \frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot U_C(0)^2 = 0.5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot 22.4^2 = 25.088 \text{ mJ}$$

ערך R_2 (תנאי קצה) (תנאי קצה)

(א) עקרון מילדן off (נקלד מילדן) :

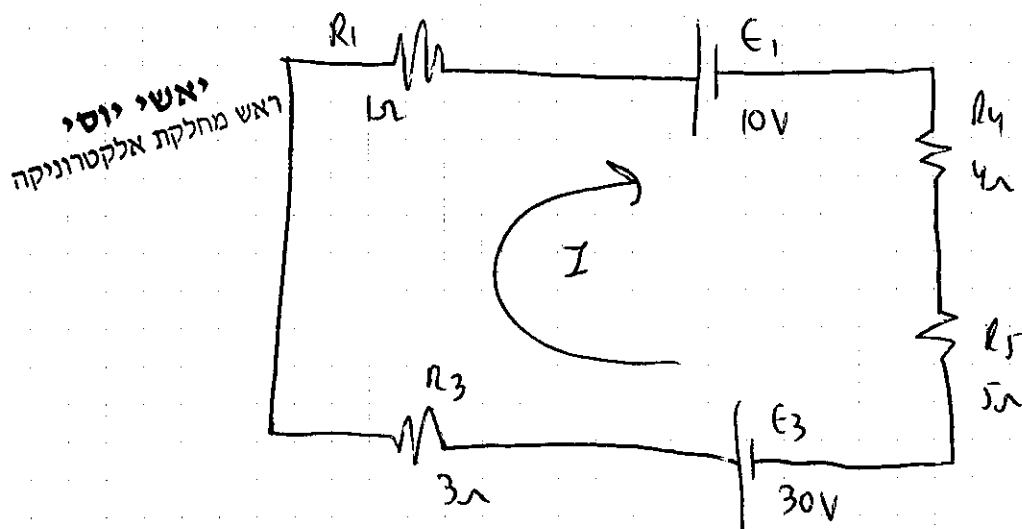


$$I = \frac{E_3 - E_1}{R_1 + R_4 + R_5 + R_3} = \frac{20}{13} = 1.538A$$


$$I_{E1} = I_{E2} = 1.538A$$

מילדן, E_1 300
מילדן, E_2 200

(ב) עקרון מילדן on (נקלד מילדן) :

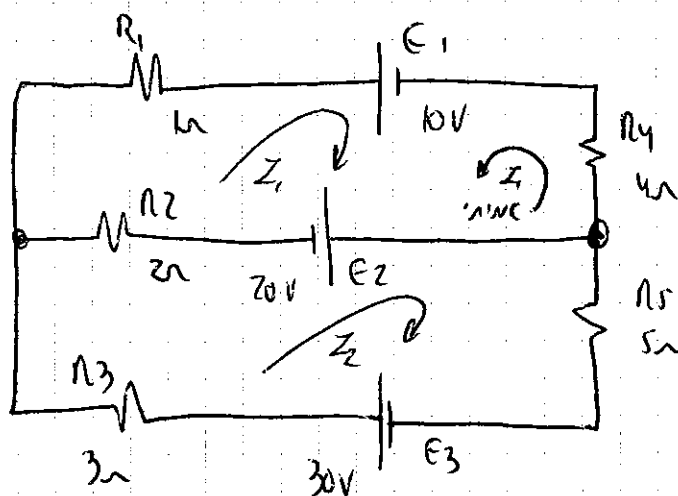
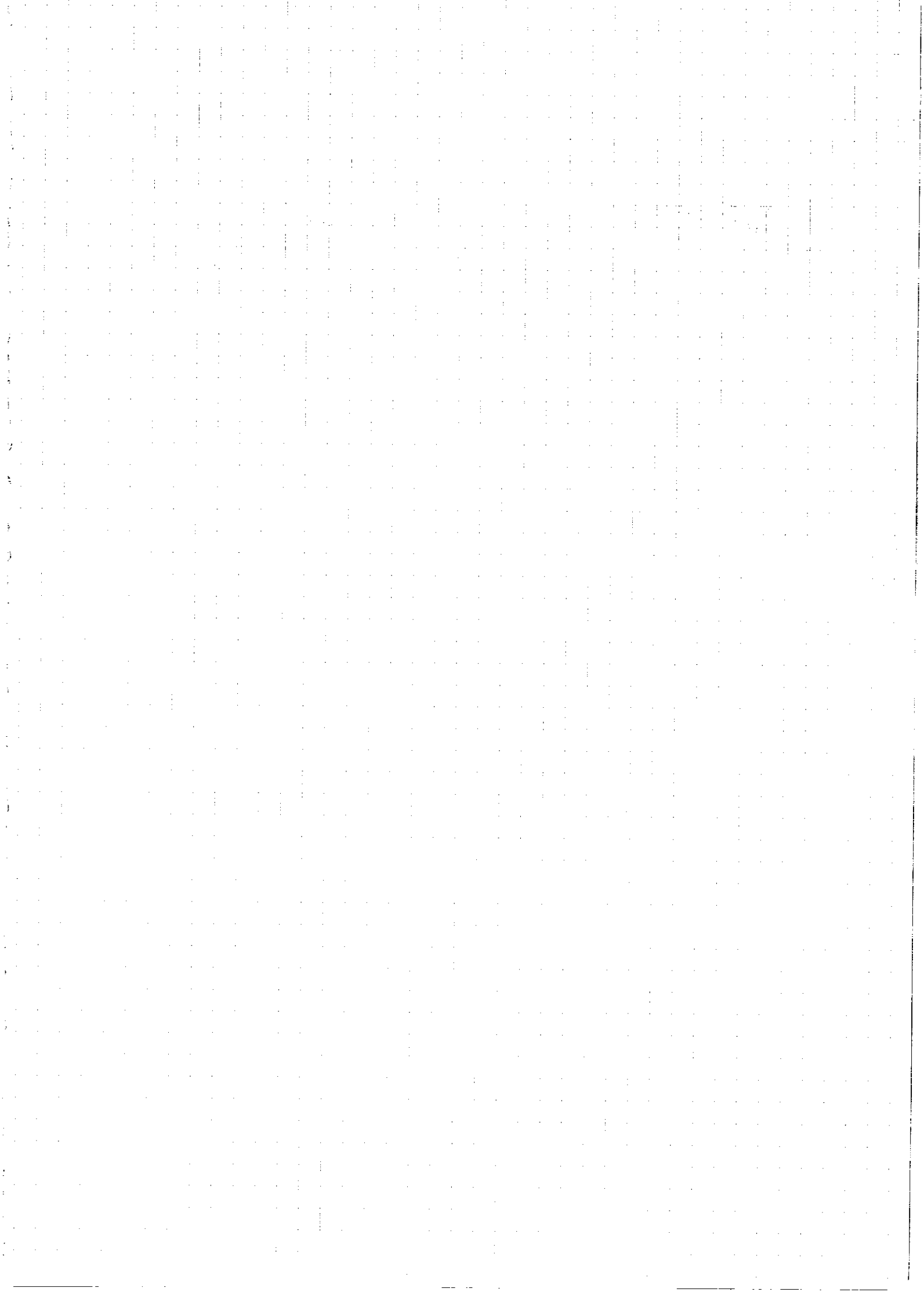
$$\begin{bmatrix} +(R_1 + R_4 + R_2) & -R_2 \\ -R_2 & +(R_2 + R_3 + R_5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E_1 - E_2 \\ E_2 + E_3 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -30 \\ 50 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = -3.03 \text{ A} \quad (\text{כיוון השלילי})$$

$$I_2 = 4.393 \text{ A}$$

יחסי יוסי
ראש מחלקת אלקטרוניקה

$$I_{E1} = I_1 = 3.03 \text{ A} \quad \text{מסמן}$$

$$I_{E2} = I_1 + I_2 = 3.03 + 4.393 = 7.423 \text{ A} \quad \text{מסמן}$$

$$I_{E3} = I_2 = 4.393 \text{ A} \quad \text{מסמן}$$

$$P_{R_n} = I_{R_n}^2 \cdot R$$

$$P_{R1} = 3.03^2 \cdot 1 = 9.1809 \text{ W}$$

$$P_{R4} = 3.03^2 \cdot 4 = 36.723 \text{ W}$$

$$P_{R2} = 7.423^2 \cdot 2 = 110.201 \text{ W}$$

$$P_{R3} = 4.393^2 \cdot 3 = 57.895 \text{ W}$$

$$P_{R5} = 4.393^2 \cdot 5 = 96.492 \text{ W}$$

$$P_T = \sum P_R = 9.1809 + 36.723 + 110.201 + 57.895 + 96.492$$

$$P_T = 310.492 \text{ W}$$

מסמן : 310.5

$$\sum P_E = \sum P_R$$

$$P_{E1} + P_{E2} + P_{E3} = P_{RT}$$

$$I_{E1} \cdot E_1 + I_{E2} \cdot E_2 + I_{E3} \cdot E_3 = 310.492$$

$$3.03 \cdot 10 + 7.423 \cdot 20 + 4.393 \cdot 30 = 310.492$$

$$310.5 \text{ W} \approx 310.49 \text{ W} \quad \checkmark$$

