

חשב את ההתנגדות השקולה R ואת הזרם הכללי במעגל I.

