

חשב את המתח בכל אחד נגד בכל אחד מהמעגלים

